

Verilog Review

Course: Verilog

Last edited on: 20240523

Last edited by: Mikyxx

Verilog考试info

- **题型**：第一题分别用数据流/模块化/行为描述实现一个模块，之后均为代码填空，后两题涉及到仿真文件的编写以及仿真波形图的绘制
- **唯一强调**：使用Verilog内置的门模块时，可能会有多个输入，此时一定将输出写在参数列表的**首位**！事实上，参数列表标准写法应该是先输出再输入，但实验代码相反，因为对于自己实现的模块参数顺序并不重要。例如**与门**调用代码如下：

```
and a1(out, 输入1, 输入2, 输入3,...);
```

Verilog语法tips

- 数值常量格式：<宽度>'<进制><数值>，进制包括**d**(十进制，尽量只在仿真程序中使用)，**h**(十六进制，常用)，**b**(二进制，常用)，**o**(八进制，几乎不用)。
- **parameter**可实现调用模块时传入不同参数，定义如下：

```
module mux2_1#(parameter N = 2)(out, a, b, sel);    // 模块外参数定义
    parameter N = 2;    // 模块内参数定义，二选一使用即可
    output [N-1:0] out;
    ...
endmodule
```

顶层模块中调用如下：

```
mux2_1 #(4) dut0(out, x, y, s);    // 实例化后参数N值为4
mux2_1 #(.N(4)) dut0(out, x, y, s); // 名称关联
```

注意**模块内**参数定义最好打头写，参数需先定义才能在后续数据定义中使用。

- **initial**语句与**always**语句用于行为建模，不能嵌套，块中语句的**左边变量必须是reg类型**，若块中有多条语句，需用**begin/end**组合。**initial**块均从0时刻开始并行独立执行，并只执行一次；**always**块从0时刻开始不断循环执行，只要**@()**中**事件成立**就执行块中所有语句。

- `always@()`有两种事件控制方式：**电平敏感**用于描述组合逻辑，列表内**有信号发生电平变化**就执行，信号间并列可用**or**或**,**，也可用*****替换列表，此时编译器根据块内容自动识别列表；**边沿触发**用于描述时序逻辑，`always@(posedge clk)`表示**clk**从低到高变化时执行语句，即时钟上升沿，反之**negedge**表示从高到低。

```
// 三种写法等价
always@(a or b) begin
    out = a + b;
end

always@(a, b) begin
    out = a + b;
end

always@(*) begin
    out = a + b;
end
```

- 输出声明有**reg**与无**reg**区别在于：
 - **output**只能被赋值一次，且只能被连接到一个**wire**或**reg**；
 - **output reg**可以被多次赋值，且可以被连接到任何类型的**wire**或**reg**。如果需要在**always**块中对**output**进行赋值或修改，必须使用**output reg**。
- **wire**数据类型：**wire**表示单向数据线，其作用是**连接模块的输入和输出**。在模块中，**wire**被用作数据线，将输入端口连接到模块的输出端口，以实现信号传输；**在模块之间**，**wire**可以用于**连接两个模块的输出和输入**，只在**assign**语句的右边变量或模块间联系输出与输入的变量出现，**always**与**initial**块中的变量均不能是**wire**。
- **何时使用wire，何时使用reg？**
 - **assign**语句的左边变量必须定义为**wire**

```
reg a, b;
wire ans;
assign ans = a + b;
```

- 连接子模块输入输出的中间变量必须定义为**wire**
- **begin\end**之间的变量必须定义为**reg**
- 过程赋值分为两种：阻塞型过程赋值**=**，非阻塞型过程赋值**<=**。区别在于**阻塞赋值**在执行完之前，后面的语句不能执行，即**顺序执行**；而**非阻塞赋值**与后面的相关语句**并行执行**。**initial**与**always**块中一般使用**<=**，**assign**语句中一般使用**=**。

实验2

实验2_1 直接驱动7段数码管

内容:

- 用SW[7:0]直接驱动7段数码管的CA-CG、DP显示单元。
- 用SW[15:8]选择被驱动的7段数码管。
- 用LED[15:0]显示SW的状态。

代码:

```
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Direct(SW, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, DP, AN, LED);
    input  [15:0] SW;                // 16位拨动开关
    output          CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, DP; // 7段数码管驱动, 低电平有效
    output [7:0]    AN;              // 7段数码管片选信号, 低电平有效
    output [15:0]   LED;             // 16位LED显示, 高电平有效

    assign {CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, DP} = ~SW[7:0];
    assign AN[7:0] = ~SW[15:8];
    assign LED[15:0] = SW[15:0];
endmodule
```

- **timescale:** ``timescale`为编译指令, 影响后续所有编译的模块的时延值, 直至遇到下一个timescale, 因此每个模块文件必须以timescale打头, 否则在板上运行时可能有误。
- **连续赋值:** 用**assign**标识, 始终处于激活状态, 一旦右边变量发生变化, 表达式立即进行计算并将结果赋给左边变量。
- **向量拼接:** 使用**{}**连接运算符, 将向量or标量拼接成更大的向量, 整体赋值而无需遍历小向量or标量。
- **高低电平转换:** 使用**~**逐位取非运算符, 对一个高电平有效的向量逐位取非即可得到低电平有效。

实验2_2 译码驱动7段数码管

内容:

- 用SW[3:0]输入待显示的单个数字。(四位二进制, 范围0~15)
- 用SW[15:8]选择被驱动的7段数码管。
- 用LED[15:0]显示SW的状态。

代码:

```
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Decode(SW, SEG, AN, LED);
```

```

input      [15:0] SW;          // 16位拨动开关
output reg [7:0] SEG;          // 7段数码管驱动，低电平有效
output     [7:0] AN;           // 7段数码管片选信号，低电平有效
output     [15:0] LED;         // 16位LED显示

always@(SW) begin
    case (SW[3:0])
        4'b0000 : SEG = 8'b11000000;    // 0
        4'b0001 : SEG = 8'b11111001;    // 1
        4'b0010 : SEG = 8'b10100100;    // 2
        4'b0011 : SEG = 8'b10110000;    // 3

        4'b0100 : SEG = 8'b10011001;    // 4
        4'b0101 : SEG = 8'b10010010;    // 5
        4'b0110 : SEG = 8'b10000010;    // 6
        4'b0111 : SEG = 8'b11111000;    // 7

        4'b1000 : SEG = 8'b10000000;    // 8
        4'b1001 : SEG = 8'b10011000;    // 9
        4'b1010 : SEG = 8'b10001000;    // A
        4'b1011 : SEG = 8'b10000011;    // b

        4'b1100 : SEG = 8'b11000110;    // C
        4'b1101 : SEG = 8'b10100001;    // d
        4'b1110 : SEG = 8'b10000110;    // E
        4'b1111 : SEG = 8'b10001110;    // F
    endcase
end

assign AN[7:0] = ~SW[15:8];
assign LED[15:0] = SW[15:0];
endmodule

```

- **显示码**：八位二进制数，从最高位开始依次对应7段管中的**小数点，中二，左一，左二，中三，右二，右一，中一**，低电平有效，即要亮的赋0。
- 注意：此时SEG在always块中被赋值，因此需声明为reg。

实验2_3 译码选择7段数码管

内容：

- 连接“译码显示模块”与“译码选择模块”，实现“静态7段数码管显示”模块。
- 用SW[3:0]输入待显示的单个二进制数字（0-15）。
- 用SW[15:13]输入点亮的数码管二进制编号（0-7号）。
- 用LED[15:0]显示SW的状态。

代码：

```
// 译码显示模块
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Decode(SW, SEG);
    input      [3:0] SW;          // 16位拨动开关
    output reg [7:0] SEG;         // 7段数码管驱动, 低电平有效

    always@(SW) begin
        case (SW)
            4'b0000 : SEG = 8'b11000000;    // 0
            4'b0001 : SEG = 8'b11111001;    // 1
            4'b0010 : SEG = 8'b10100100;    // 2
            4'b0011 : SEG = 8'b10110000;    // 3

            4'b0100 : SEG = 8'b10011001;    // 4
            4'b0101 : SEG = 8'b10010010;    // 5
            4'b0110 : SEG = 8'b10000010;    // 6
            4'b0111 : SEG = 8'b11111000;    // 7

            4'b1000 : SEG = 8'b10000000;    // 8
            4'b1001 : SEG = 8'b10011000;    // 9
            4'b1010 : SEG = 8'b10001000;    // A
            4'b1011 : SEG = 8'b10000011;    // b

            4'b1100 : SEG = 8'b11000110;    // C
            4'b1101 : SEG = 8'b10100001;    // d
            4'b1110 : SEG = 8'b10000110;    // E
            4'b1111 : SEG = 8'b10001110;    // F

        endcase
    end
endmodule
```

```
// 译码选择模块
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Select(SW, AN);
    input      [2:0] SW;          // 16位拨动开关
    output reg [7:0] AN;          // 7段数码管片选信号, 低电平有效

    always@(SW) begin
        case (SW)
            3'b000 : AN = 8'b11111110;    // 0
            3'b001 : AN = 8'b11111101;    // 1
            3'b010 : AN = 8'b11111011;    // 2
            3'b011 : AN = 8'b11110111;    // 3

            3'b100 : AN = 8'b11101111;    // 4
            3'b101 : AN = 8'b11011111;    // 5
            3'b110 : AN = 8'b10111111;    // 6
            3'b111 : AN = 8'b01111111;    // 7

        endcase
    end
endmodule
```

```
end
endmodule
```

```
// 顶层模块，连接两个子模块
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Choice(SW, SEG, AN, LED);
    input  [15:0] SW;          // 16位拨动开关
    output [7:0]  SEG;         // 7段数码管驱动，低电平有效
    output [7:0]  AN;          // 7段数码管片选信号，低电平有效
    output [15:0] LED;         // 16位LED显示

    _7Seg_Driver_Decode d(
        .SW(SW[3:0]),
        .SEG(SEG)
    );

    _7Seg_Driver_Select s(
        .SW(SW[15:13]),
        .AN(AN)
    );

    assign LED[15:0] = SW[15:0];
endmodule
```

- **结构描述与模块调用：**结构描述即将子模块与主模块分开实现。将其分别写在一个.v文件中，文件名为模块名，且.v文件放在一个项目内。调用子模块格式为：

```
模块名 [#(.参数1)(参数1值),...] [实例名](
    .形参1(实参1),
    .形参2(实参2),
    .....
);
```

实例名可任意取名，也可省略，若省略则默认为实例名。在Vivado中还需将主模块.v文件**Set as Top**以标记其为主模块，右键点击.v文件即可看到Set as Top。

实验2_4 二进制-BCD码转换器（选做）

内容：

- 即在实验2_3的基础上将10-15以十进制显示而非十六进制的A-E。
- 用SW[3:0]输入待转换为BCD码的单个二进制数字（0-15）。
- 用SW[14:12]输入点亮的数码管二进制编号（0-7号）。
- 用SW[15]选择显示BCD码的十位或个位（0为个位，1为十位）。

- 用LED[15:0]显示SW的状态。

代码:

```
// 译码显示模块
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Decode(SW, CHOICE, SEG);
    input      [3:0] SW;          // 16位拨动开关
    input      CHOICE;
    output reg [7:0] SEG;         // 7段数码管驱动, 低电平有效

    integer ans, i, multi;
    reg [3:0] t;

    always@(SW) begin
        // 将二进制数转换为十进制数
        for(i = 0, multi = 1, ans = 0; i < 4; i = i + 1) begin
            ans = ans + multi * SW[i];
            multi = multi * 2;
        end

        if(CHOICE) // 取十位
            ans = ans / 10;
        else      // 取个位
            ans = ans % 10;

        case (ans)
            0 : SEG = 8'b11000000; // 0
            1 : SEG = 8'b11111001; // 1
            2 : SEG = 8'b10100100; // 2
            3 : SEG = 8'b10110000; // 3

            4 : SEG = 8'b10011001; // 4
            5 : SEG = 8'b10010010; // 5
            6 : SEG = 8'b10000010; // 6
            7 : SEG = 8'b11111000; // 7

            8 : SEG = 8'b10000000; // 8
            9 : SEG = 8'b10011000; // 9
        endcase
    end
endmodule
```

```
// 译码选择模块
`timescale 1ns / 1ps

module _7Seg_Driver_Select(SW, AN);
    input      [2:0] SW;          // 16位拨动开关
    output reg [7:0] AN;         // 7段数码管片选信号, 低电平有效
```

```

always@(SW) begin
    case (SW)
        3'b000 : AN = 8'b11111110;    // 0
        3'b001 : AN = 8'b11111101;    // 1
        3'b010 : AN = 8'b11111011;    // 2
        3'b011 : AN = 8'b11110111;    // 3

        3'b100 : AN = 8'b11101111;    // 4
        3'b101 : AN = 8'b11011111;    // 5
        3'b110 : AN = 8'b10111111;    // 6
        3'b111 : AN = 8'b01111111;    // 7
    endcase
end
endmodule

```

```

// _BCD_Driver.v 连接上述两个模块
`timescale 1ns / 1ps

module _BCD_Driver(SW, SEG, AN, LED);
    input  [15:0] SW;           // 16位拨动开关
    output [7:0]  SEG;          // 7段数码管驱动, 低电平有效
    output [7:0]  AN;           // 7段数码管片选信号, 低电平有效
    output [15:0] LED;          // 16位LED显示

    _7Seg_Driver_Decode fun1(
        .SW(SW[3:0]),
        .CHOICE(SW[15]),
        .SEG(SEG)
    );

    _7Seg_Driver_Select fun2(
        .SW(SW[14:12]),
        .AN(AN)
    );

    assign LED[15:0] = SW[15:0];
endmodule

```

- 本选做实验难点在于用Verilog实现二进制数向十进制数的转换与数位的选择，语法与C语言类似。

实验3

实验3_1 设计时钟分频器控制LED灯闪亮

内容：

- 实验板的系统时钟信号由E3引脚提供，频率100MHz，周期10ns。**分频**即将时钟信号的频率进行降低，N分频指将频率降低为原来的1/N，一般将N定义为参数，便于上层模块改变分频系数。

- 设计一个频率为1Hz、周期为1s的分频器divider。可在模块中定义参数delay，值为50,000,000，定义变量cnt对系统时钟clk的上升沿进行计数，每当cnt=delay (50,000,000 * 10ns = 0.5s) 时，反转分频时钟信号CK的电平，即可得到周期为1s的分频时钟信号。
- 注意一个时钟周期中高电平与低电平各一半，周期1s意味着每隔0.5s电平需要反转一次，因此我们以0.5s为一次计数终点。
- 设计上层模块lab3_1，实例化divider，用其输出信号控制LED[0]闪亮，即一秒闪一次；可以修改divider中参数delay，观察闪亮速度的变化。

代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module divider(clk, clk_N);
    parameter N = 100_000_000; // 1Hz的时钟, N=fclk/fclk_N
    input      clk;             // 系统时钟
    output reg  clk_N;          // 分频后的时钟

    reg [31:0] counter;         /* 计数器变量，通过计数实现分频。
                                当计数器从0计数到(N/2-1)时，
                                输出时钟反转，计数器清零 */

    always@(posedge clk) begin // 时钟上升沿
        counter <= counter + 1;
        if(counter >= N / 2 - 1) begin
            clk_N <= ~clk_N; // 输出时钟反转
            counter <= 0;    // 计数器清零
        end
    end
endmodule
```

实验3_2 设计3位计数器

内容：

- 计数器即在时钟信号沿的控制下自动加或减的时序电路。
- 本实验仅要求实现自动加1的3位二进制计数器，逢8送0。

代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module counter(clk, out);
    input      clk;             // 计数时钟
    output reg  [2:0] out;      // 计数值

    always@(posedge clk) begin // 在时钟上升沿计数器加1
        if (out >= 7)
            out <= 0;
        else
            out <= out + 1;
    end
endmodule
```

```
        out <= 0;
    else
        out <= out + 1;
    end
endmodule
```

实验3_3 计数器控制LED灯闪亮

内容：

- 设计一个包含分频器与计数器的上层模块，使用分频时钟控制计数，并用输出的计数值控制3个LED灯闪亮。

代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module divideCounter(clk, out);
    input      clk;
    output [2:0] out;

    wire      clk_N;

    divider d(
        .clk(clk),
        .clk_N(clk_N)
    );
    counter c(
        .clk(clk_N),
        .out(out)
    );
endmodule
```

- wire用例：**如本实验代码所示，`clk_N`是`divider`的输出与`counter`的输入，作为子模块间传输用的中间数据，被定义为`wire`。
- 调用已有模块：**在加入子模块源文件时，选择添加已有文件（Add Files），并**务必勾选**"Copy sources into project"，将备份加入本项目以便修改。

实验3_4 设计只读存储器（ROM）

内容：

- 设计一个容量为8单元的4位只读存储器，存放待显示数字0、2、4、6、8、A、C、E的4位二进制编码。可在`initial`语句中对存储器进行初始化。

代码：

```

`timescale 1ns / 1ps

module rom8x4(addr, data);
    input  [2:0] addr;          // 地址
    output [3:0] data;          // 地址addr处存储的数据

    reg    [3:0] mem[7:0];      // 8个4位的存储器

    initial begin                // 初始化存储器
        mem[0]=4'b0000;
        mem[1]=4'b0010;
        mem[2]=4'b0100;
        mem[3]=4'b0110;
        mem[4]=4'b1000;
        mem[5]=4'b1010;
        mem[6]=4'b1100;
        mem[7]=4'b1110;
    end

    assign data[3:0] = mem[addr]; // 读取addr单元的值输出
endmodule

```

- **数组定义:** `reg [n:0] mem[m:0]`表示m个n位存储器。

实验3_5 设计3_8解码器与7段显示译码器

- 实验2中已设计，可直接复用。

代码:

```

`timescale 1ns / 1ps

module decoder3_8(num, sel);
    input  [2:0] num;          // 数码管编号: 0~7
    output reg [7:0] sel;      // 7段数码管片选信号, 低电平有效

    always@(num) begin
        case(num)
            3'b000 : sel[7:0] = 8'b11111110;
            3'b001 : sel[7:0] = 8'b11111101;
            3'b010 : sel[7:0] = 8'b11111011;
            3'b011 : sel[7:0] = 8'b11110111;
            3'b100 : sel[7:0] = 8'b11101111;
            3'b101 : sel[7:0] = 8'b11011111;
            3'b110 : sel[7:0] = 8'b10111111;
            3'b111 : sel[7:0] = 8'b01111111;
        endcase
    end
endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module pattern(code, patt);
    input      [3:0] code;          // 16进制数字的4位二进制编码
    output reg [7:0] patt;          // 7段数码管驱动，低电平有效

    always@(code) begin
        case(code[3:0])
            4'b0000 : patt = 8'b11000000;
            4'b0001 : patt = 8'b11111001;
            4'b0010 : patt = 8'b10100100;
            4'b0011 : patt = 8'b10110000;
            4'b0100 : patt = 8'b10011001;
            4'b0101 : patt = 8'b10010010;
            4'b0110 : patt = 8'b10000010;
            4'b0111 : patt = 8'b11111000;
            4'b1000 : patt = 8'b10000000;
            4'b1001 : patt = 8'b10011000;
            4'b1010 : patt = 8'b10001000;
            4'b1011 : patt = 8'b10000011;
            4'b1100 : patt = 8'b11000110;
            4'b1101 : patt = 8'b10100001;
            4'b1110 : patt = 8'b10000110;
            4'b1111 : patt = 8'b10001110;
        endcase
    end
endmodule

```

实验3_6 实现数码管动态显示

内容:

- 设计数码管动态显示的顶层模块，八个数码管从右至左依次显示存储器中的数据，每秒亮一个。

代码:

```

`timescale 1ns / 1ps

module dynamic_scan(clk, SEG, AN);
    input      clk;                // 系统时钟
    output [7:0] SEG;              // 分别对应CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG和DP
    output [7:0] AN;              // 8位数码管片选信号
    wire       clk_tmp;
    wire [2:0] num;
    wire [3:0] code;

    // 分频器将系统时钟转换为分频时钟
    divider d1(
        .clk(clk),
        .clk_N(clk_tmp)
    )

```

```

);
// 计数器根据分频时钟进行计数
counter c1(
    .clk(clk_tmp),
    .out(num[2:0])
);
// 将计数结果转换为数码管序号，即亮第几个数码管
decoder3_8 d2(
    .num(num[2:0]),
    .sel(AN[7:0])
);
// 用计数结果在ROM中寻址，返回将显示的数字
rom8x4 r1(
    .addr(num[2:0]),
    .data(code[3:0])
);
pattern p1(
    .code(code[3:0]),
    .patt(SEG[7:0])
);
endmodule

```

实验3_7 实现“跑马灯”（选做）

内容：

- 增加三个开关，左中右；左右两个开关控制跑马灯的方向，即实验3_6中数码管亮起的方向；中间开关停止跑动，八个数码管“同时”显示只读存储器中的数据。
- **实现思路：**数码管序号与显示的数字已绑定，即哪个数码管显示哪个数已确定，只与计数结果有关，因此解码器、ROM、译码器均无需修改，只需修改分频器与计数器。**控制方向**可通过计数器的**自动加/减1**实现，显然计数器自动加1时数字向左移动，自动减1时向右移动，此外还需考虑非法输入，除了拨动左边或右边开关外的情况下，计数器停止计数，此时数字不移动。**停止跑动**可通过**提高分频时钟频率**实现，我们将分频时钟周期定为1s时可以观察到数码管以1s的间隔分别亮起，可以想象，如果我们将周期降低，数码管在很短的一段时间内逐个亮起，形如闪烁，只要周期足够小，使人眼感受不到闪烁，即可在视觉上“同时”显示不同数字。经实验，此处N选用1000。

代码：

```

`timescale 1ns / 1ps

module divider(clk, clk_N, SW);
    input      clk;
    input [2:0] SW;
    output reg clk_N;
    integer    N = 100_000_000;
    reg [31:0] counter;

    always@(posedge clk) begin
        case(SW)

```

```

        3'b010: N = 1_000;
        default: N = 100_000_000;
    endcase

    counter <= counter + 1;
    if(counter >= N / 2 - 1) begin
        clk_N <= ~clk_N;    // 输出时钟反转
        counter <= 0;       // 计数器清零
    end
end
endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module counter(clk, out, SW);
    input        clk;
    input        [2:0] SW;
    output reg [2:0] out;

    always@(posedge clk) begin
        case(SW)
            3'b100 : out <= out + 1;
            3'b001 : out <= out - 1;
            default : out <= out;
        endcase
    end
endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module dynamic_scan(clk, SEG, AN, SW);
    input        clk;
    input        [2:0] SW;
    output [7:0] SEG;
    output [7:0] AN;
    wire         clk_n;
    wire [2:0] count;
    wire [7:0] code;

    divider d1(
        .clk(clk),
        .clk_N(clk_n),
        .SW(SW)
    );
    counter c1(
        .clk(clk_n),
        .out(count[2:0]),
        .SW(SW)
    );
endmodule

```

```

decoder3_8 d2(
    .num(count[2:0]),
    .sel(AN[7:0])
);
rom8x4 r1(
    .addr(count[2:0]),
    .data(code[3:0])
);
pattern p1(
    .code(code[3:0]),
    .patt(SEG[7:0])
);
endmodule

```

实验4

数据通路设计

- n位全加器模块

```

`timescale 1ns / 1ps

module full_adder(A, B, ans);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input      [DATA_WIDTH-1:0] A;
    input      [DATA_WIDTH-1:0] B;
    output reg [DATA_WIDTH-1:0] ans;

    initial begin
        ans = 0;
    end

    always@(A, B) begin
        ans <= A + B;
    end
endmodule

```

- 实验要求各器件的**数据线宽度**初始设计为8位，但构成数据通路时可以**扩充**至16位或32位。因此将宽度定义为参数，用**parameter**传参进行扩展。

- n位2选1多路选择器模块

```

`timescale 1ns / 1ps

module mux2_1(a, b, sel, out);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input      [DATA_WIDTH-1:0] a;

```

```
input      [DATA_WIDTH-1:0] b;
input      sel;
output reg [DATA_WIDTH-1:0] out;

initial begin
    out = 0;
end

always@(sel, a, b) begin
    if (sel == 1)
        out <= a;
    else
        out <= b;
end
endmodule
```

- n位比较器模块

```
`timescale 1ns / 1ps

module compare(A, B, G, E, L);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input [DATA_WIDTH-1:0] A;
    input [DATA_WIDTH-1:0] B;
    output reg G;    // A大于B时G=1
    output reg E;    // A等于B时E=1
    output reg L;    // A小于B时L=1

    initial begin
        G=0;
        E=0;
        L=0;
    end

    always@(A, B) begin
        if (A > B) begin
            G=1;
            E=0;
            L=0;
        end
        else if (A == B) begin
            G=0;
            E=1;
            L=0;
        end
        else begin
            G=0;
            E=0;
            L=1;
        end
    end
end
```



```
end
endmodule
```

- n位寄存器模块

寄存器需含同步复位rst端与加载数据load端。当rst=1时，寄存器赋0；当load=1时，使输入D进入寄存器，并将寄存器值同步赋给输出Q，这要求**使用assign语句**，使输出Q总能与寄存器中内容相等。

```
`timescale 1ns / 1ps

module register(D, Q, clk, load, rst);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input  [DATA_WIDTH-1:0] D;
    output [DATA_WIDTH-1:0] Q;
    input clk;
    input load;
    input rst;

    reg [DATA_WIDTH-1:0] temp;

    initial begin
        temp = 0;
    end

    always@(posedge clk) begin
        // rst=1时同步复位
        if (rst == 1) begin
            temp <= 0;
        end
        else begin
            // load=1时D送入寄存器
            if (load)
                temp <= D;
            else
                temp <= temp;
        end
    end

    assign Q = temp;
endmodule
```

- n位存储器模块

存储器基本思想与实验3_4中ROM类似，但需存放一条数据链表，且第一个结点在0号地址。链表初始化使用系统函数\$readmemh完成。

```
`timescale 1ns / 1ps

module memory(addr, data);
```

```

parameter DATA_WIDTH = 8;
parameter ADDR_LENGTH = 16;
input [DATA_WIDTH-1:0] addr;
output reg [DATA_WIDTH-1:0] data;

reg [DATA_WIDTH-1:0] list[ADDR_LENGTH-1:0];

initial begin
    data = 0;
    $readmemh("ram_init.txt的绝对地址", list, 0, ADDR_LENGTH - 1);
end


always@(addr) begin
    data <= list[addr];
end
endmodule

```

- `$readmemh("<数据文件名>", <存储器名>[, <起始地址>, <终止地址>]);`
- **注意：**绝对地址一定要改为本地地址。

• 顶层模块

原理图如下。

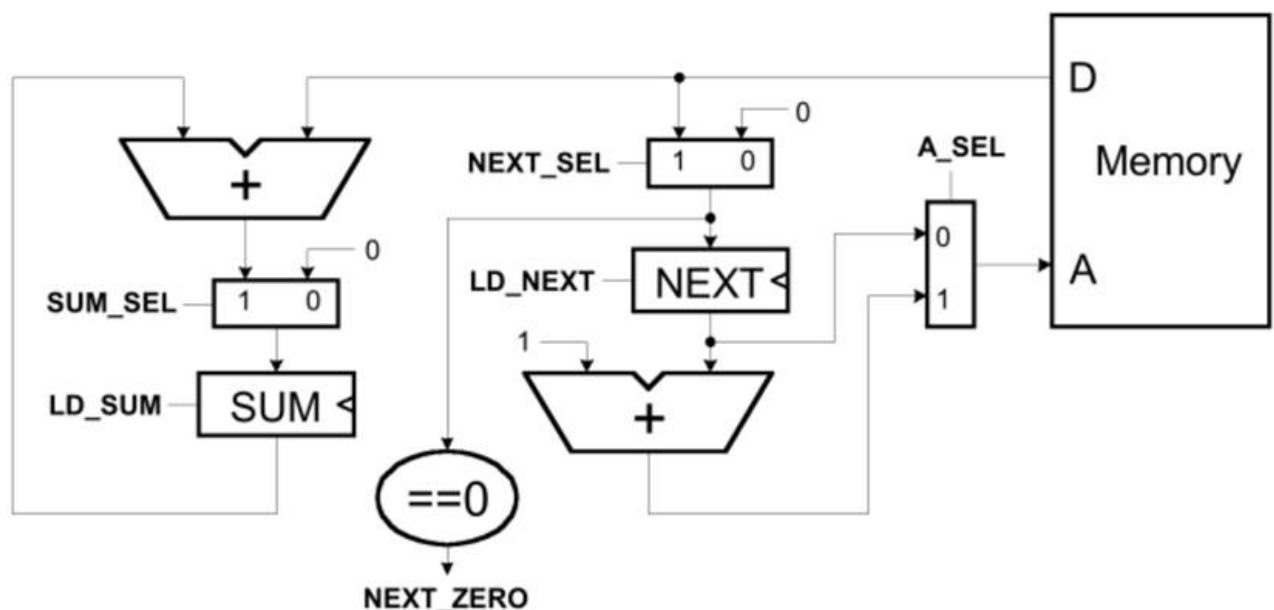

观察到输入端口包括时钟clk、复位rst、加载LD_SUM、LD_NEXT、A_SEL、SUM_SEL、NEXT_SEL，输出端口包括链尾标志NEXT_ZERO、求和结果ans。根据原理图，定义wire变量连接子模块即可。

```

`timescale 1ns / 1ps

module data_path(clk, rst, SUM_SEL, NEXT_SEL, A_SEL, LD_SUM, LD_NEXT,
NEXT_ZERO, ans);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input clk;    // 时钟

```

```

input rst;    // 复位
input SUM_SEL;    //
input NEXT_SEL; // 存储器送新结点内容进NEXT寄存器与比较器
input A_SEL;     // 地址计算器送新地址进存储器
input LD_SUM;    // SUM寄存器读数据
input LD_NEXT;   // NEXT寄存器读数据
output NEXT_ZERO; // 链尾标志
output ans;      // 求和结果

wire [DATA_WIDTH-1:0] ans;
wire [DATA_WIDTH-1:0] data;
wire [DATA_WIDTH-1:0] step_ans;
wire [DATA_WIDTH-1:0] save_ans;
wire [DATA_WIDTH-1:0] addr;
wire [DATA_WIDTH-1:0] next_addr;
wire [DATA_WIDTH-1:0] cur_data_addr;
wire [DATA_WIDTH-1:0] sel_addr;

// 左上全加器
full_adder #(DATA_WIDTH) f1 (
    .A(ans),
    .B(data),
    .ans(step_ans)
);
// 左选择器
mux2_1 #(DATA_WIDTH) m1 (
    .a(step_ans),
    .b(0),
    .sel(SUM_SEL),
    .out(save_ans)
);
// SUM寄存器
register #(DATA_WIDTH) r1 (
    .D(save_ans),
    .Q(ans),
    .clk(clk),
    .load(LD_SUM),
    .rst(rst)
);
// 中选择器
mux2_1 #(DATA_WIDTH) m2 (
    .a(data),
    .b(0),
    .sel(NEXT_SEL),
    .out(next_addr)
);
// NEXT寄存器
register #(DATA_WIDTH) r2 (
    .D(next_addr),
    .Q(addr),
    .clk(clk),
    .load(LD_NEXT),
    .rst(rst)
);

```

```


// 中全加器
full_adder #(DATA_WIDTH) f2 (
    .A(1),
    .B(addr),
    .ans(cur_data_addr)
);
// 右选择器
mux2_1 #(DATA_WIDTH) m3 (
    .a(cur_data_addr),
    .b(addr),
    .sel(A_SEL),
    .out(sel_addr)
);

memory #(DATA_WIDTH) mem (
    .addr(sel_addr),
    .data(data)
);
compare #(DATA_WIDTH) c (
    .A(next_addr),
    .B(0),
    .E(NEXT_ZERO),
);
endmodule

```

有限状态机 (FSM) 设计

FSM状态转移图如下。

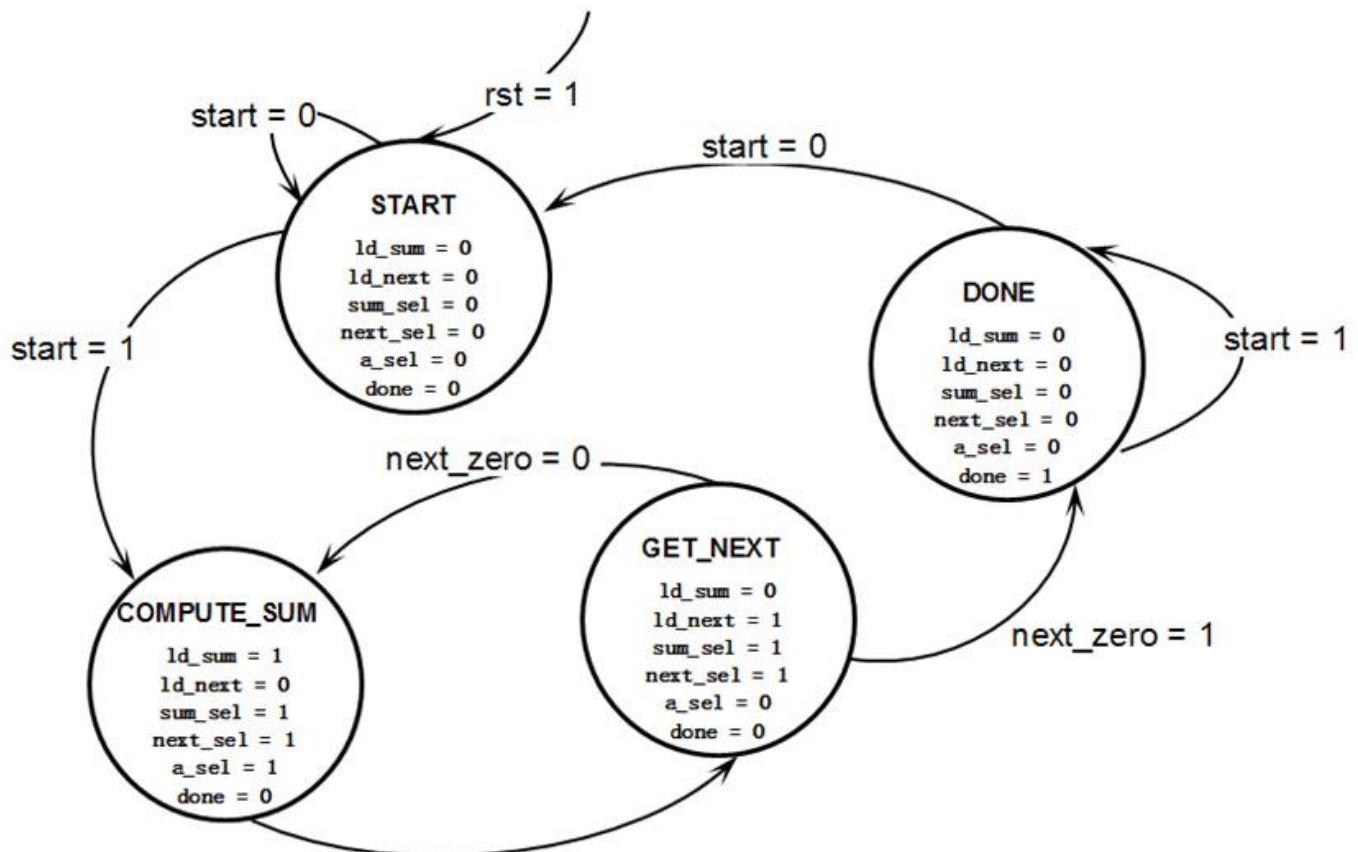

```
`timescale 1ns / 1ps

module FSM(clk, rst, start, NEXT_ZERO, LD_SUM, LD_NEXT, SUM_SEL, NEXT_SEL, A_SEL,
done);
    input        clk;
    input        rst;
    input        start;
    input        NEXT_ZERO;
    output reg    LD_SUM;
    output reg    LD_NEXT;
    output reg    SUM_SEL;
    output reg    NEXT_SEL;
    output reg    A_SEL;
    output reg    done;

    reg [2:0] State;
    reg [2:0] StateNext;

    initial begin
        LD_SUM=0;
        LD_NEXT=0;
        SUM_SEL=0;
        NEXT_SEL=0;
        A_SEL=0;
        done=0;
        State = 0;
    end

    // 状态转移
    always@(*) begin
        case(State)
            // start
            0 : begin
                {LD_SUM,LD_NEXT,SUM_SEL,NEXT_SEL,A_SEL,done}=6'b000000;
                // 接收启动信号开始求和
                if (start==1)
                    StateNext<=1;
                else
                    StateNext<=0;
            end
            // compute_sum 求和
            1 : begin
                {LD_SUM,LD_NEXT,SUM_SEL,NEXT_SEL,A_SEL,done}=6'b101110;
                // 求和完成后访问下一结点
                StateNext <= 2;
            end
            // get_next 访问下一结点
            2 : begin
                {LD_SUM,LD_NEXT,SUM_SEL,NEXT_SEL,A_SEL,done}=6'b011100;
                // 若到达链尾, 进入结束状态
                if (NEXT_ZERO)
                    StateNext <= 3;
                // 否则继续求和
            end
        endcase
    end
end
```

```


        else
            StateNext <= 1;
        end
        // done
    3 : begin
        {LD_SUM, LD_NEXT, SUM_SEL, NEXT_SEL, A_SEL, done} = 6'b000001;
        if (start == 1)
            StateNext <= 3;
        else
            StateNext <= 0;
        end
    endcase
end

// 状态寄存器
always@(posedge clk) begin
    if (rst == 1)
        State <= 0;
    else
        State <= StateNext;
    end
endmodule

```

自动运算电路设计

原理图如下。

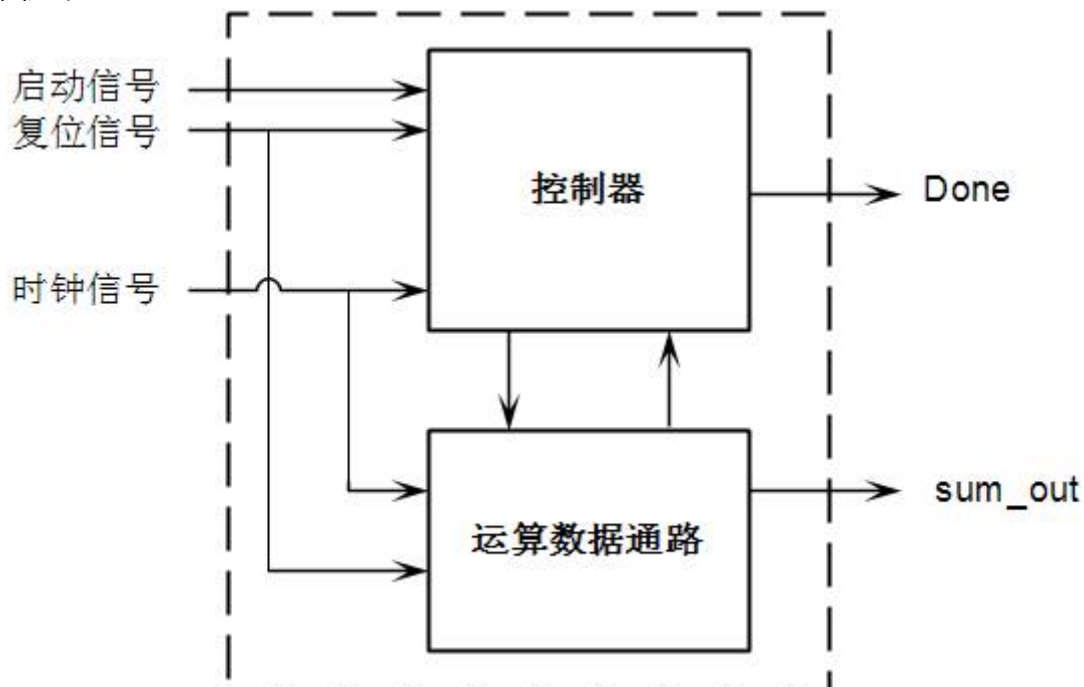

```

`timescale 1ns / 1ps

module Auto_Cal(start, rst, clk, done, sum_out);
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    input start;    // 启动信号
    input rst;     // 复位信号

```

```

input clk;      // 时钟信号
output wire done;
output wire [DATA_WIDTH-1:0] sum_out;

wire NEXT_ZERO, LD_SUM, LD_NEXT, SUM_SEL, NEXT_SEL, A_SEL;

FSM control (clk, rst, start, NEXT_ZERO, LD_SUM, LD_NEXT, SUM_SEL, NEXT_SEL,
A_SEL, done);
data_path #(DATA_WIDTH) dp (clk, rst, SUM_SEL, NEXT_SEL, A_SEL, LD_SUM,
LD_NEXT, NEXT_ZERO, sum_out);
endmodule

```

仿真文件设计

```

`timescale 1ns / 1ps

module Auto_Cal_tb();
    parameter DATA_WIDTH = 32;
    reg start;
    reg rst;
    reg clk;
    wire done;
    wire [DATA_WIDTH-1:0] sum_out;

    initial begin
        start = 0;
        rst = 0;
        clk = 0;
    end


    // 产生时钟信号
    always begin
        #10 clk = ~clk;
    end

    always begin
        // 100ns后按下启动键
        #100 start = 1;
        // 400ns后松开启动键
        #400 start = 0;
    end

    Auto_Cal #(DATA_WIDTH) tb (start,rst,clk,done,sum_out);
endmodule

```

 - **注意：**仿真文件一定要作为"simulation sources"添加进项目。
- 仿真文件编写完成后已可以进行基本功能的验收，首先进行**综合**（Run Synthesis），再进行**仿真**，选择**Behavioral Simulation**或**Post-Synthesis Timing Simulation**得到的波形图相同，应如下图所示，重点为**14**，即16进制下的求和结果20。**考试可能有画波形图题，可能为本图。**注意，1bit数据才有传统意义上的波形图，可以看出高低电平，而多位的数据在图中只显示为16进制下的值，其值变化形如下图。



带数码管显示的自动运算电路（选做）

```
`timescale 1ns / 1ps

module Auto_Cal_Final(clk, start, rst, done, SEG, AN);
    parameter DATA_WIDTH = 32;
    input      clk;
    input      start;
    input      rst;
    output     done;
    output [7:0] SEG;
    output reg [7:0] AN;

    reg [3:0] seg;
    reg      count;

    wire      clk_N;
    wire      clk_P;
    wire [DATA_WIDTH-1:0] sum_out;

    divider d (clk,clk_N);
    divider #(1000000) dd (clk,clk_P);
    Auto_Cal #(DATA_WIDTH) AC (start,rst,clk_N,done,sum_out);
    pattern(seg, SEG);

    initial begin
        seg = 0;
        count = 0;
    end

    always@(posedge clk_P)
    begin
        if (count % 2 == 0) begin
            AN <= 8'b11111110;
            seg <= sum_out % 10;
            count <= count + 1;
        end
        else begin
            AN <= 8'b11111101;
            seg <= sum_out / 10;
            count <= count + 1;
        end
    end
end
```



```
        end
    end
endmodule
```

- **clk_P出现原因：** 本实验需要实现在视觉上“同时”改变两个数码管，如示数从“08”突变为“12”。但同一时钟信号内，我们只能向译码器`pattern`传递一个数字`seg`并显示在某个数码管上，通过已有`pattern`无法实现同时改变两个数码管的显示，只能交替改变某个数码管示数，因此为了实现视觉上的“同时改变”，我们考虑实验3_7的思路，提高时钟周期，使数码管示数的改变在短时间内大量发生，`clk_P`由此产生。对于交替改变数码管的实现，我们判断`clk_P`计数结果的奇偶性，分别改变十位与个位的示数。